

高雄市高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

專題製作報告

無線電力調節遙控裝置



指導老師：陳景三老師

科別班級：電機科 3 年 1 班

組 長：魏良叡(16)

組 員：余佳龍(01)黃俊傑(08)

董彥緯(10)蔡宗穎(12)

中 華 民 國 104 年 3 月

誌謝

首先要先感謝高英工商陳德松校長，積極推動專題此項活動，讓學生了解團隊合作、專題製作的意義及專業探討研究的精神，如此便能使指導老師以及學生在專業領域中尋求知識、追求專業，也提供場地以及很完整、完美的設備完成此項專題。

感謝指導老師陳景三老師努力協助我們以及幫助我們解決困難，讓我們不懂的專業知識領域中加以教導。也非常感謝高苑科技大學潘世明教授從旁協助，來完成本專題之製作與構想，並以實現。

中文摘要

本專題研製一硬體作品之功能為：可將普遍用電之固定 110V 的交流電源轉換成可在「0V 至 110V」範圍間進行無段式調節控制之交流電源，輸出電流容量可達 16A，而電壓之輸出值係完全可「無線式」遙控，遙控距離至少可達 10 公尺。此作品可應用於家庭電器之輸出功率的控制（如電風扇、電暖器、照明等等）更具彈性與便利性，或是作為實驗室所需之可調式交流電源。本硬體電路之運作係根據「相位控制理論」所研製而成，其主要元件包括：「雙向可控功率半導體開關元件」、「相位控制 IC」、「RF 發射接收電路」、「編(解)碼器」、「A/D 轉換器」、「D/A 轉換器」等等。雖然，目前家電市場已有無線遙控式電風扇或電暖器等類似產品，但其功率輸出控制僅限於 2 或 3 段式遙控，且控制電路係內建於機體以致單機價偏高，而本創作有別於此之最大特色為：(1) 只要將一般未具遙控功能之「低價、陽春型」電風扇或電暖器等類似產品的電源插頭接入本作品之輸出插座，則這類電器立即可升級為具「可無線遙控並無段式連續調控其輸出功率」之功能；(2) 係屬體積小之可攜式的外接裝置，方便隨時可易機而控。

關鍵詞：無線遙控。

目 錄

誌謝	01
中文摘要	02
目 錄	03
表目錄	04
圖目錄	05
壹、前言	06
一、製作動機	06
二、製作目的	06
三、製作架構	07
貳、理論探討	08
參、動作說明	15
肆、研究結果	17
伍、製作成果	20
陸、專題製作	22
一、設備及器材	22
二、專題製作	23
三、團隊任務配置	25
柒、參考文獻	26

表目錄

表 1 甘特圖.....	16
表 2 專題製作使用儀器設備一覽表.....	22
表 3 使用材料.....	23
表 4 專題製作計畫書.....	24

圖目錄

圖 1 專題製作架構圖.....	07
圖 2 TRIAC 元件.....	09
圖 3 TRIAC 元件之四種觸發模式.....	09
圖 4 TCA785.....	10
圖 5 LM324 接腳圖.....	11
圖 6 ADC0804.....	11
圖 7 編碼器 HT-12E.....	12
圖 8 RF 發射電路.....	12
圖 9 RF 接收電路.....	13
圖 10 解碼器 HT-12D.....	14
圖 11 DAC0800.....	14
圖 12 完成圖.....	15
圖 13 研究結果.....	17
圖 14 研究結果.....	17
圖 15 研究結果.....	17
圖 16 研究結果.....	17
圖 17 研究結果.....	18
圖 18 研究結果.....	18
圖 19 研究結果.....	18
圖 20 研究結果.....	19
圖 21 研究結果.....	19
圖 22 研究結果.....	19
圖 23 研究結果.....	19
圖 24 測試成品.....	20
圖 25 測試成品.....	20
圖 26 測試成品.....	20
圖 27 測試成品.....	21
圖 28 測試成品.....	21
圖 29 測試成品.....	21

壹、前言

一般家用電風扇、電暖器之輸出功率的控制，常見的僅有 3 或 2 段式的切換，且其切換電路係內建於電器內部，因此使用者僅能在電器上進行操作，有其不便性。

創作一可無線遙控並無段式連續調控其輸出功率。

一、製作動機

一般家庭所用供電是固定大小之交流電源 110V，而某些家用電器之輸出功率的控制係採取切換電壓控制法，但其切換常採 2 段或 3 段式，因此電器之輸出功率的控制範圍即受限於 2 段式或 3 段式，而且此電壓切換電路是採內建於電器內部，因此使用者僅能在電器上進行操作。例如，電風扇之送風量控制，常見的僅有 3 段式切換的「強、中、弱」運作模式；電暖器之發熱量控制，常見的亦僅有 2 段式切換的「強、弱」操作模式。因此，本專題之創作動機為：在不變更這些電器之內部結構的前提下，研製一「低成本」、「小體積」、「易攜帶」之電壓轉換裝置，其可將家中固定值之交流電壓源 110V 轉換成無段可變式之交流電壓源 0~110V，且此轉換裝置可利用無線遙控方式操作。如此一來，上述簡易型電器在搭配此裝置後，其功率輸出的可控制範圍即可由「2 或 3 段式」的切換方式升級為無段式的連續控制，而且使用者可在遠端以無線遙控器進行操作，免除需直接在電器上進行切換之不便性。除此之外，由於本電壓轉換裝置具可攜式（體機小易於攜帶）之特色，因此不論受控電器位處何地，只要將此裝置攜帶至該處搭配，則此簡易型的受控電器立即可提升具備上述功能。

二、製作目的

我們為了讓生活變得更有便捷，把電風扇以及電暖氣增加無線遙控和自動感溫系統，假如在炎熱的夏天裡，因忙於工作而沒有空去調整強弱，就可以利用這項功能。

還有能達到省電的效果，因為電風扇只有強、中、弱這三個調節方式，所以我們採用無段式的方式達到省電的效果。

三、製作架構

專題製作架構圖

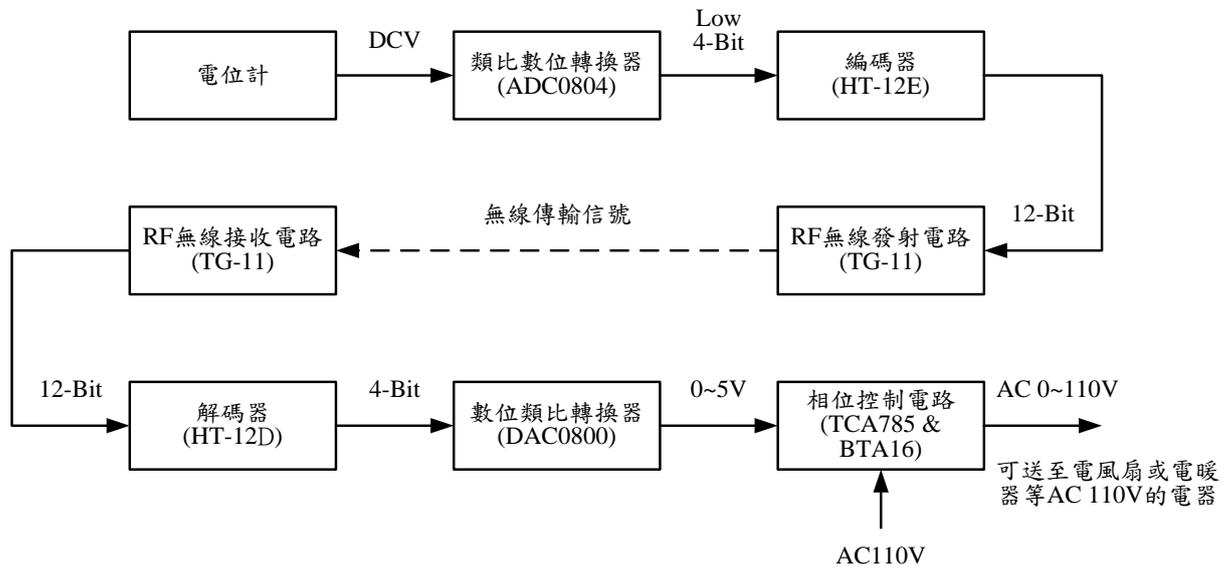


圖 1 專題製作架構圖

本專題所研製電路之方塊示意圖如圖 1 所示，其運作原理簡述如下：

1. 無線遙控器內有一電位計，經此電位計之轉動，其端點隨之輸出一可變類比電壓。
2. 此類比電壓經 A/D 轉換器轉換成 8-Bit 數位信號，其中較低權值之 4-Bit 數位信號傳送於編碼器。
3. 編碼器將 4-Bit 數位信號與本身設定之 8-Bit 數位密碼值合併成一組數位信號傳輸至 RF 發射電路，RF 發射電路將此組數位信號調變成 315MHz 之無線電波發射於空中。
4. RF 接收電路偵測到此 315MHz 之無線電波時，先解調變再檢核其中 8-Bit 數位密碼值是否同於本身之 8-Bit 數位密碼設定值，若密碼相同，則輸出 4-Bit 數位信號（即是發射端 A/D 轉換器輸出之較低權值的 4-Bit 數位信號）。

此 4-Bit 數位信號經 D/A 轉換器轉換一類比電壓信號，供作相位控制 IC 之控制信號，此控制信號之大小即決定相位控制 IC 輸出觸發脈波的延升。

貳、理論探討

本專題電路係以功能方塊之方式建構而成，4 位成員分別負責某功能方塊電路之實驗、測試與焊接，最後再進行整合測試與驗證。在整個研究過程中遭遇到幾項困難如下：

1. 在控制電風扇之電感性負載時，無法達成全波相位控制（即觸發角範圍未能達 0 度至 180 度）。
2. 因要求相位控制電路中之 TCA785 的可接受控制電壓（第 11 腳）為 0 至 5V，而其對應之觸發角應為 0 度至 180 度。所以，第 10 腳鋸齒波之峰值必須設定為 5 V，而此峰值是由第 9 腳之電阻值、第 10 腳電容值決定，此兩值應如何決定？
3. 在進行 ADC0804 之測試時，因其步階電壓僅約 20 毫伏，在輸入類比電壓之微調時，不易觀察出調整值之變化。
4. ADC0804 是一顆 8-Bit 之類比數位轉換器，其輸出為 8-Bit 數位信號，但 HT-12E 編碼器僅能接受 4-Bit 數位信號輸入，兩者之間應如何搭配？
5. HT-12D 解碼器僅輸出 4-Bit 數位信號，但 DAC0800 是一顆 8-Bit 之數位類比轉換器，兩者之間應如何搭配？
6. 在製作 DC 負 15V 之整流電路時，穩壓 IC (LM7915) 之無載輸出電壓為 18V 以上，無法得到預期所需之負 15V 電壓。
7. 裝置散熱片時，因位置較難拿捏，螺絲孔無法對準。
8. 麵包板實驗成功後，焊接成萬用板，但卻發現無法順利正常動作。

上述困難之解決方式分述如下：

1. 相位控制電路中之 TCA785 第 14、15 腳之輸出觸發脈波的寬度可由第 12 腳位接一個電容器來改變，在多次實驗結果接上 0.33 微法電容。
2. 經由多次實驗結果找到最佳搭配值：第 10 腳電容值為 0.33 微法，第 9 腳之電阻值為 13K 歐姆。
3. 改使用數位式毫伏電表即可易於觀察正確之微調電壓值，即可便於記錄準確之數據。
4. 將 ADC0804 輸出為低權值之 4-Bit 數位信號作為 HT-12E 編碼器之 4-Bit 輸入信號，並且限制電位計之最大輸出電壓為正好可使此低權值之 4-Bit 數位信號全為高準位。
5. HT-12D 解碼器輸出之 4-Bit 數位信號直接輸入至 DAC0800 之低權值 4-Bit，並且在 DAC0800 之輸出端再增加設計一運算放大器電路將此低權值 4-Bit 皆為高準位時轉換成 5V。
6. 嘗試各種方式降壓至負 15V，包括串接二極體之降壓方式，最後發現 LM7915 之負 18V 輸出一旦接上負載後，即自動降為負 15V，無需再任何降壓方式。
7. 先裝上散熱片，鎖上螺絲後再進行焊接動作。
8. 以三用電錶檢測是否有短路或虛焊情形。

本電路之主要元件包括：「雙向可控功率半導體開關元件」、「相位控制IC」、「RF發射接收電路」、「編碼器」、「解碼器」、「A/D轉換器」、「D/A轉換器」及運算放大器(OP Amp)，各元件之特性簡述如下：

(一) 雙向可控功率半導體開關元件 TRIAC (BTA16)

本電路採用 TRIAC BTA16作為一雙向可控之功率半導體開關元件（如圖2所示），電流額定值為16A。TRIAC元件之觸發導通模式有四，如圖3所示，本研究採用第I、IV象限之觸發模式，其觸發信號取自TCA785之輸出，亦即其導通時間長短可由TCA785之V11（腳11）的控制電壓準位加以控制，V11 = 0V時其導通時間最長（全週期360度導通），V11 = Vm時其導通時間最短（即完全截止狀態）。

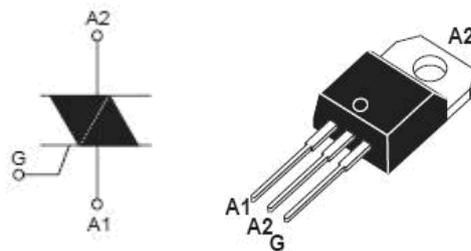


圖2 TRIAC 元件

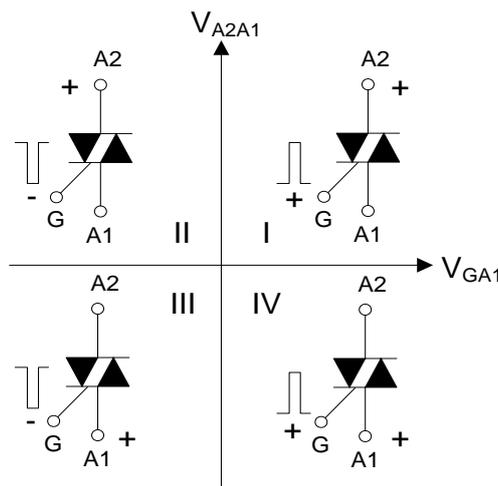


圖3 TRIAC 元件之四種觸發模式

(二) 相位控制IC (TCA785)

TCA785係一德國西門子公司研製生產之一相位控制IC (圖4)，需一交流電源 (腳5： V_{sync}) 與一直流電源 (腳16： V_s) 供電運作，其輸入端為V11 (腳11)，接受一直流電壓信號，稱為控制電壓，而Q2 (腳15) 與Q1 (腳14) 為其輸出端，輸出信號為一週期性方波，稱為控制信號或觸發信號，其寬度可由腳12之電容值決定，頻率同於交流電源之頻率。Q2 (Q1) 輸出觸發信號之起始點，以交流電源之正 (負) 半週零點為參考點，此起始點與參考點之時間差稱為延遲時間 (或點火時間、觸發角、延遲角度)，而此觸發角度之大小由控制電壓V11之大小所控制。此元件可接受之控制電壓範圍為0V~ V_m ， V_m 之大小由腳9之外接電阻與腳10之外接電容值決定。控制電壓值0V時，其輸出觸發信號之觸發角為0度，而控制電壓值愈大時，相對應之觸發角愈大，即 V_m 對應之觸發角為180度。本專題設定 V_m 為5V。

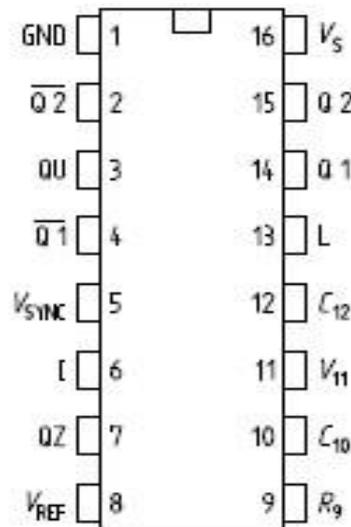


圖 4 TCA785

(三) 運算放大器 IC (LM324)

LM324 IC 內含四個 OP Amp (如圖 5 所示)，在專題工作於單極性電源供電模式 (腳 4 V^+ : +5V, 腳 11 GND: 0V) 或雙極性電源供電模式 (腳 4 V^+ : +15V, 腳 11 GND: -15V)。

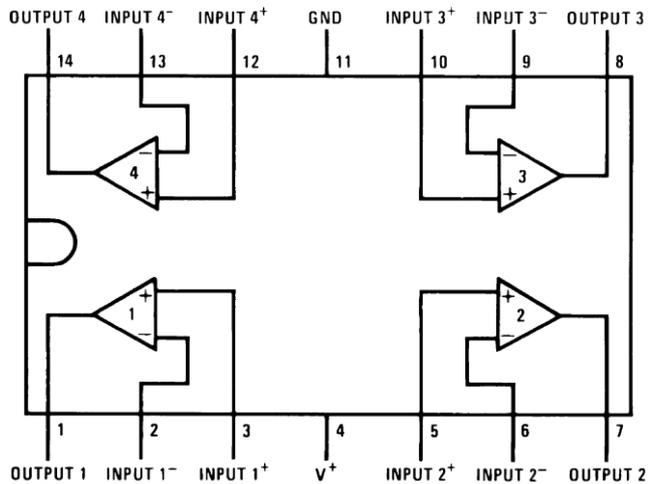


圖 5 LM324 接腳圖

(五) A/D 轉換器 (ADC0804)

在此僅簡述 ADC0804 (圖 6) 之主要腳位的功能：腳 20 接 +5V，腳 8 與 10 短路接地，類比信號經由腳 6 與 7 進入，腳 18 至腳 11 為轉換結果之 8-Bit 數位輸出，其餘接腳之功能可參考文獻 [7]。

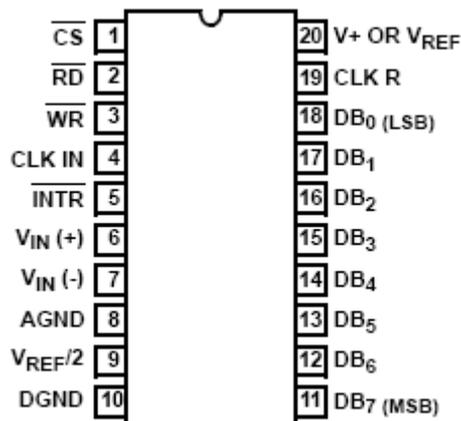


圖 6 ADC0804

(六) 編碼器 (HT-12E)

圖7是編碼器之接腳圖，腳位18接+5V，腳1至腳8用於設定數位密碼，此8腳可經由DIP Switch設定每腳位是接+5V(即數位碼1)或接地(即數位碼0)。上述ADC0804輸出之較低權值的4-Bit數位信號(即腳15至腳18轉)接至此編碼器之腳位13至腳10(D3~D0)。8-Bit數位密碼及4-Bit數位信號，由腳位17輸出至RF發射電路。

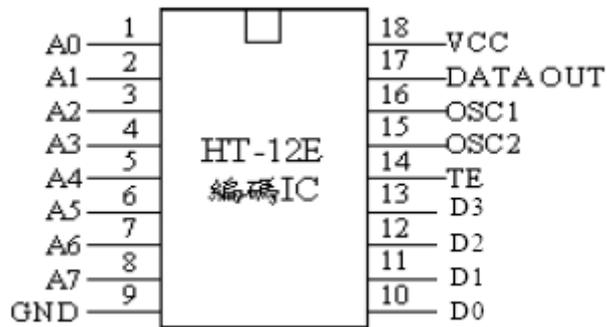


圖7 編碼器 HT-12E

(七) RF發射接收電路 (TG-11)

圖8是RF發射電路之腳位1與2短路接+5V，腳位3與4短路接地，編碼器輸出接至此發射電路之腳6，最後315MHz之無線電波由腳5發射傳送。

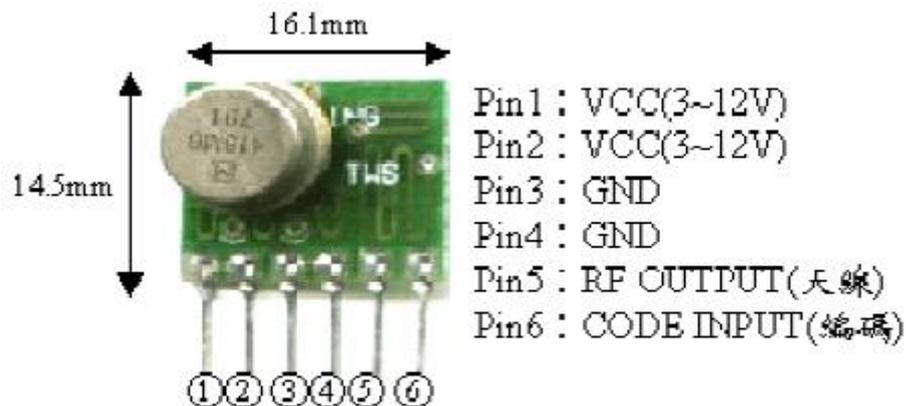


圖8 RF發射電路

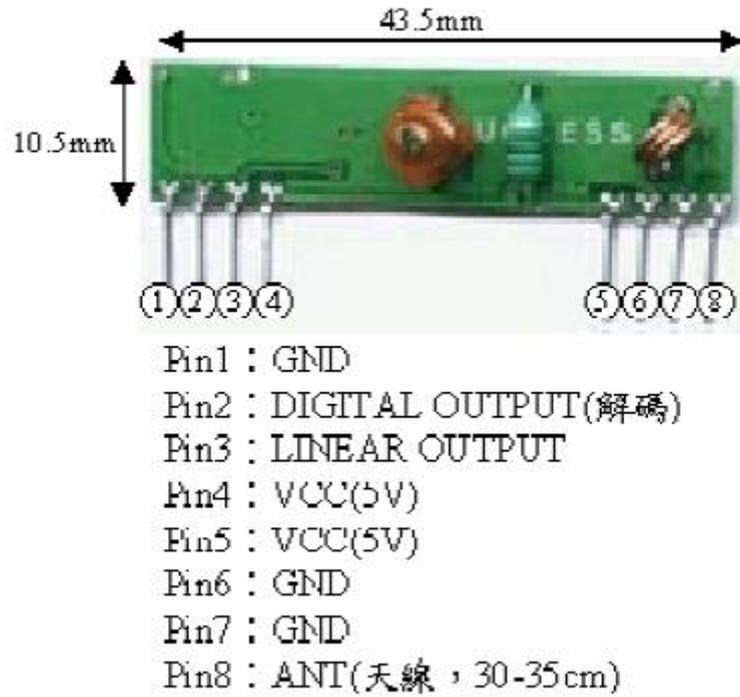


圖9 RF接收電路

圖9是RF接收電路，其腳位4與5短路接+5V，腳位1、6與7短路接地，此電路經腳位8接收315MHz之無線電波後再解調變輸出數位信號串列：8-Bit數位密碼及4-Bit數位信號。

(八) 解碼器 (HT-12D)

圖10是是解碼器之接腳圖，腳位18接+5V，腳1至腳8用於設定數位密碼，此8腳經由DIP Switch可設定每腳位是接+5V（即數位碼1）或接地（即數位碼0）。上述RF接收電路之串列式數位信號輸出至此解碼器之腳位14，最後經由腳位13至10輸出4-Bit數位信號，此即無線發射端之電位計輸出類比電壓的數位轉換值。



圖10 解碼器HT-12D

(九) D/A轉換器 (DAC0800)

在此僅簡述DAC0800（圖11）之主要腳位的功能（其餘接腳之功能可參考文獻[8]）：腳1接+15V，腳7接-15V，編碼器HT-12D之4-Bit數位信號輸出接至此DAC0800之數位輸入腳9至腳12，最後轉換成類比電流信號，此電流信號再經一電流電壓轉換電路（以運算放大器建構）輸出為一類比電壓信號，此即為前述TCA785腳位11所需之控制電壓。

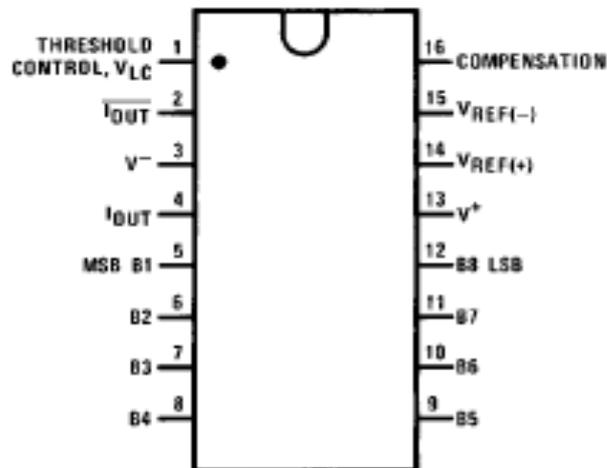


圖11 DAC0800

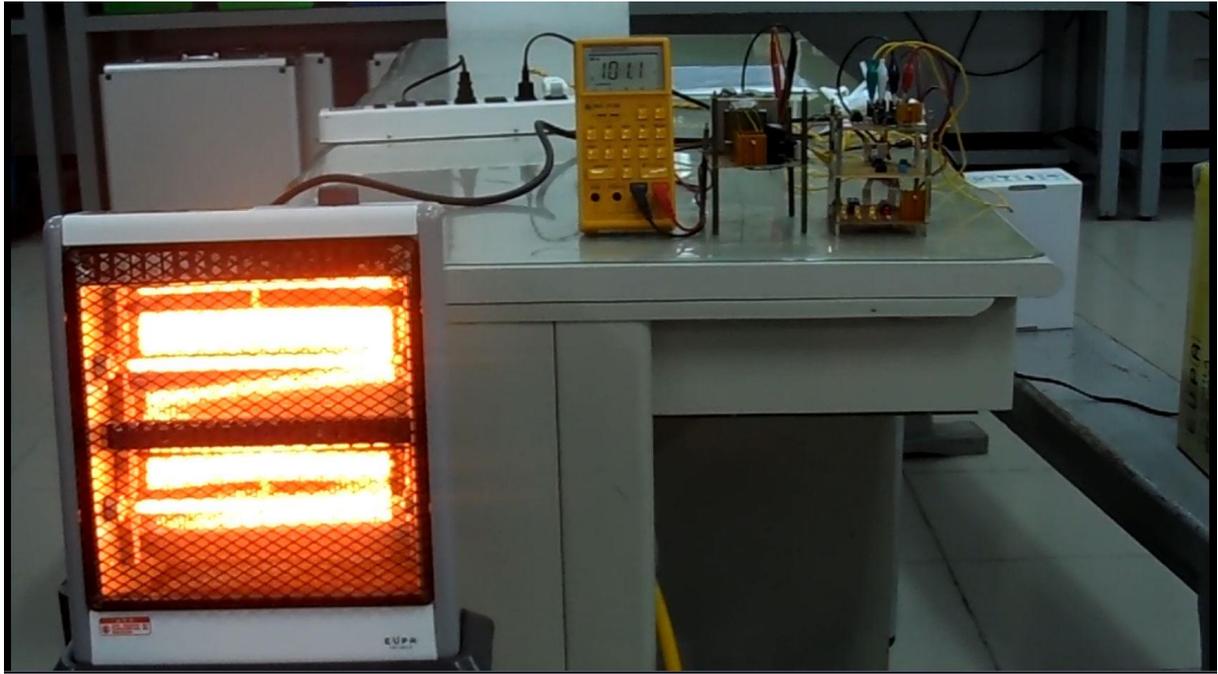


圖 12 完成圖

參、動作說明

將無線發射端電路與無線接收端電路（含相位控制電路）相隔 10 公尺，將無線發射端電路中之電位計自 0V 逐漸轉動遞增至最大值、或電位計自最大值逐漸轉動遞減至 0V，以電表監測相位控制電路之輸出交流電壓值，並同時觀察負載之運作的變化情形。

表 1 甘特圖

週次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
項目																		
專題 題目	■	■																
工作 分配		■																
查詢 資料			■	■														
專題 內容			■	■	■	■												
專題 大綱			■	■														
呈現 前言			■	■														
購買 材料				■														
制作 PPT And World			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
製作 成品				■	■	■												
測試 成品							■	■										
資料 統整								■	■	■	■	■	■	■				
結論															■	■		
上台 報告																	■	■

肆、研究結果

本專題之電路製作先以麵包板進行實驗，再以萬用板進行焊接，每一功能方塊之成果如下：

- 一、 整流電路（提供發射與接收電路所需正負15V及正5之直流電源，共兩組）

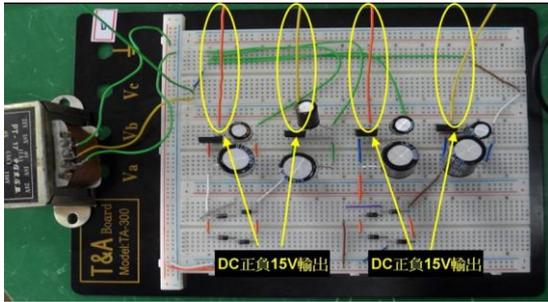


圖 13 整流電路實現於麵包板

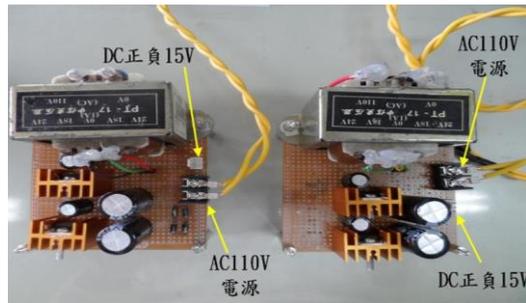


圖 14 整流電路實現於萬用板

- 二、 無線發射端電路及類比數位轉換電路

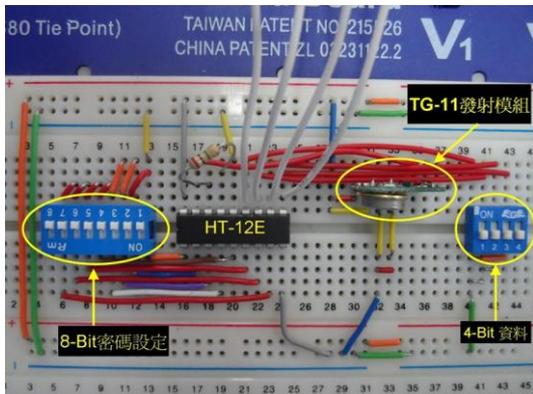


圖 15 無線發射電路（左側指撥開關用於設定密碼，右側指撥開關用於設定供測試之數位信號）

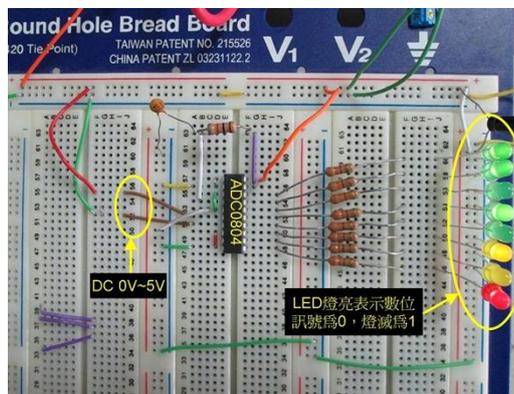


圖 16 類比數位轉換電路(以ADC0804為核心，8個LED指示8-Bit輸出信號)

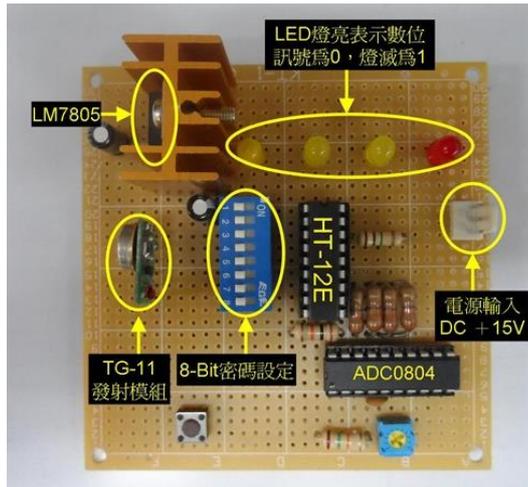


圖 17 無線發射電路及類比數位轉換電路實現於一塊萬用板

三、無線接收端電路及數位類比轉換電路

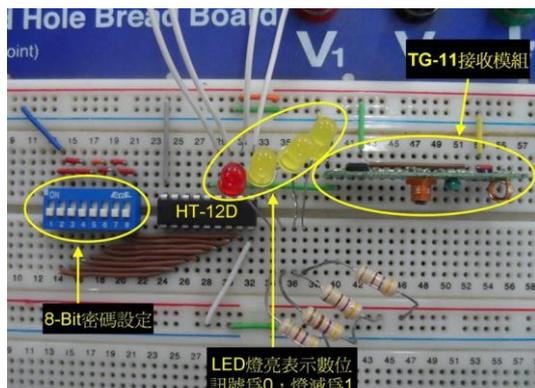


圖 18 無線接收電路(左側指撥開關用於設定密碼, LED 指示接收到之數位信號)

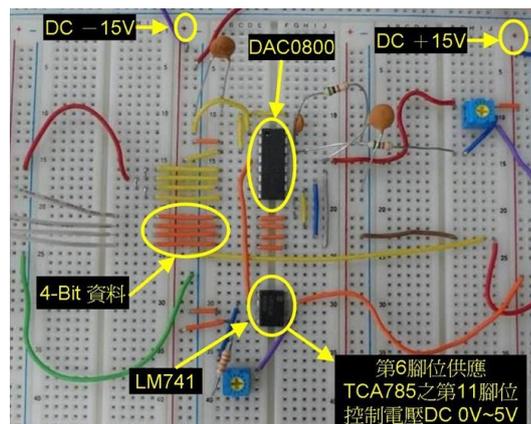


圖 19 數位類比轉換電路(以 DAC0800 為核心)

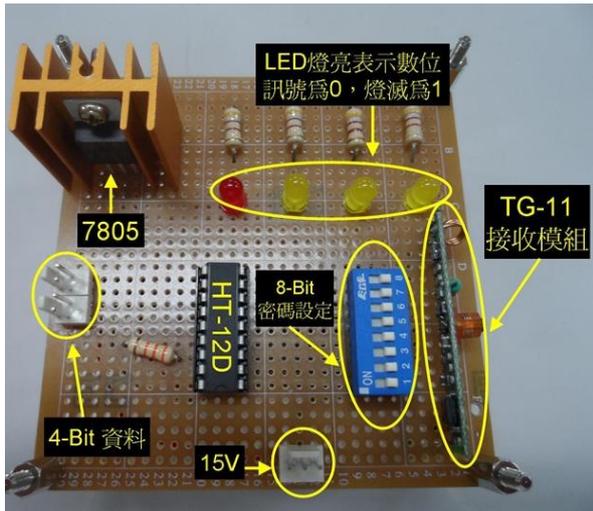


圖 20 無線接收電路實現於一塊萬用板

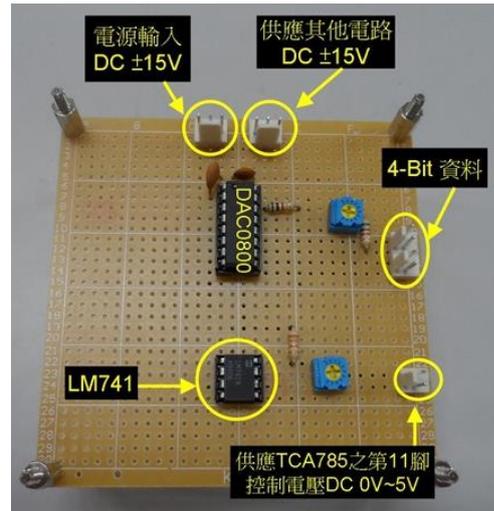


圖 21 數位類比轉換電路實現於一塊萬用板

四、 相位控制電路

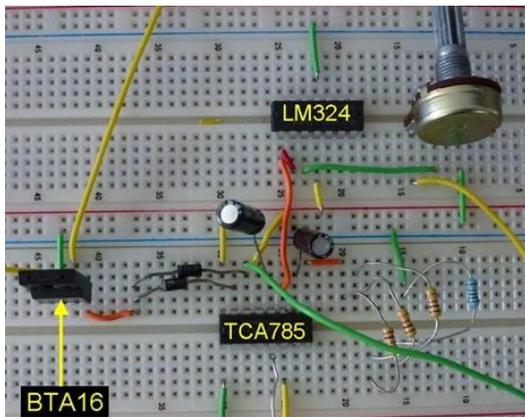


圖 22 相位控制電路實現於麵包板

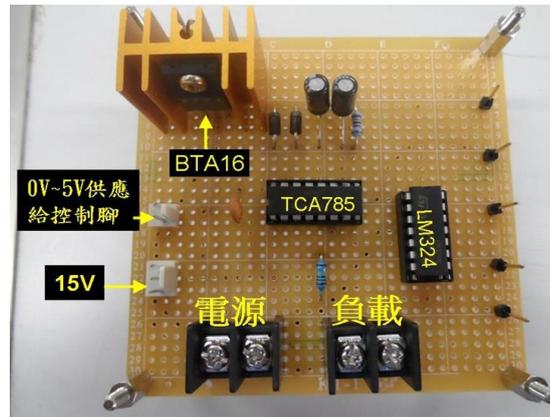


圖 23 相位控制電路實現於萬用板

伍、製作成果

一、專題製作與成果

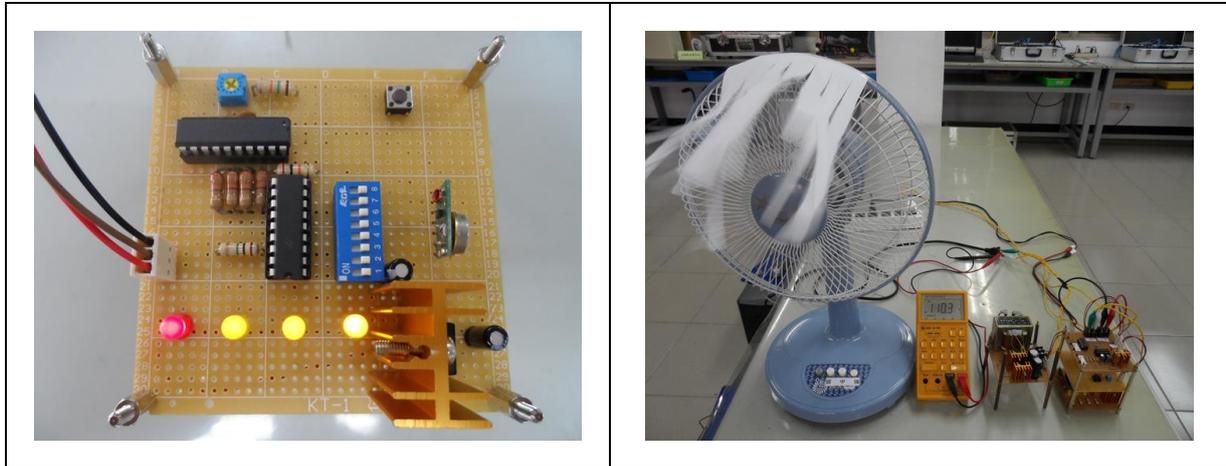


圖 24 左側發射端電位計 0V 時，右側是無線接收端之主電路的運作情形，交流輸出電壓 110.3V。

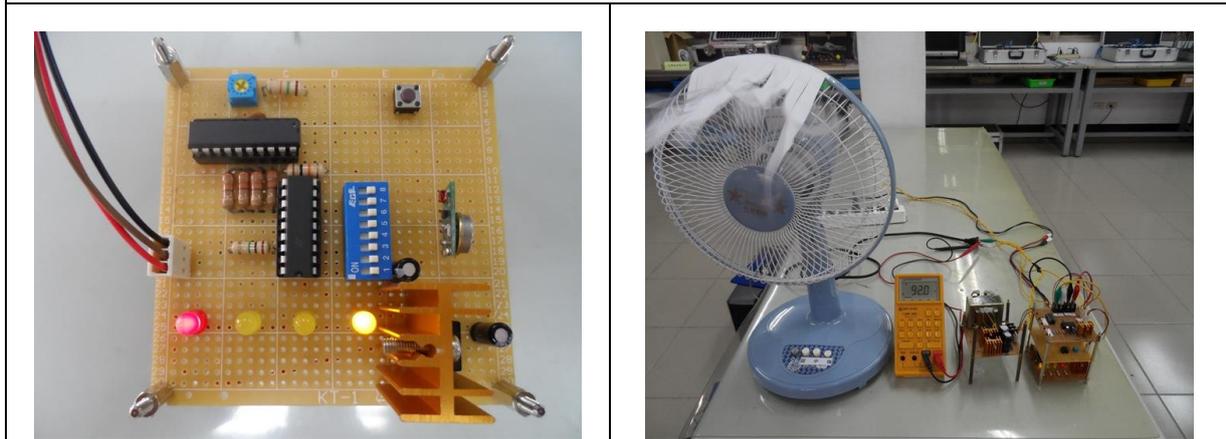


圖 25 左側發射端電位計滿刻度之四分之二時，右側是無線接收端之主電路的運作情形，交流輸出電壓 90V。

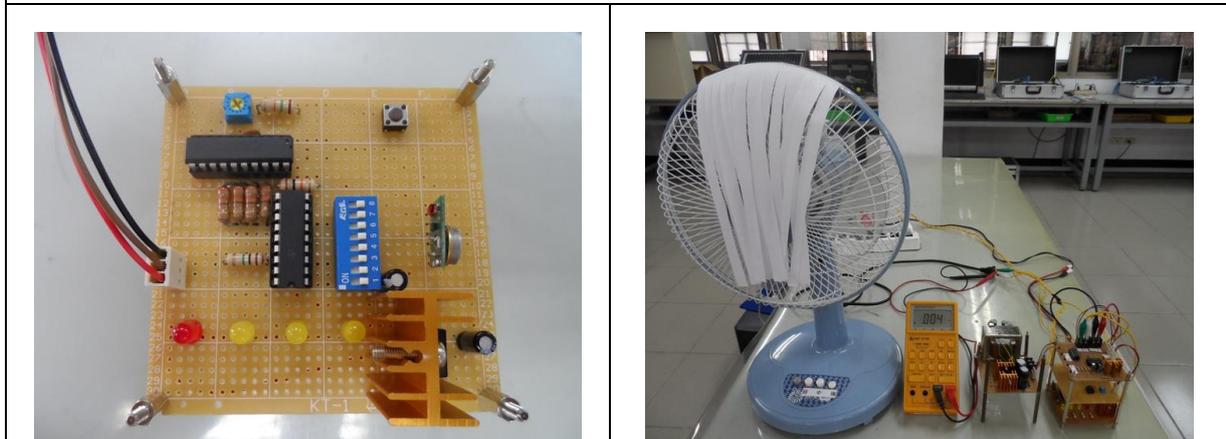


圖 26 左側發射端電位計滿刻度時，右側是無線接收端之主電路的運作情形，交流輸出電壓 0V。

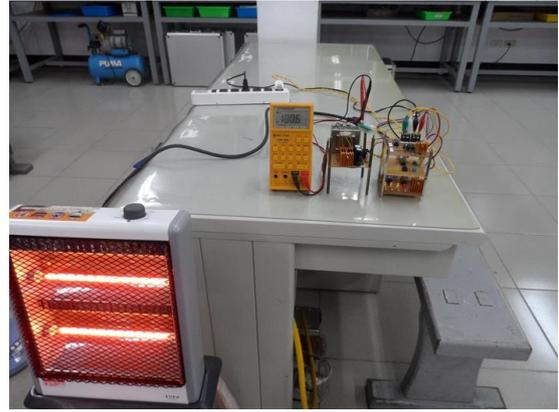
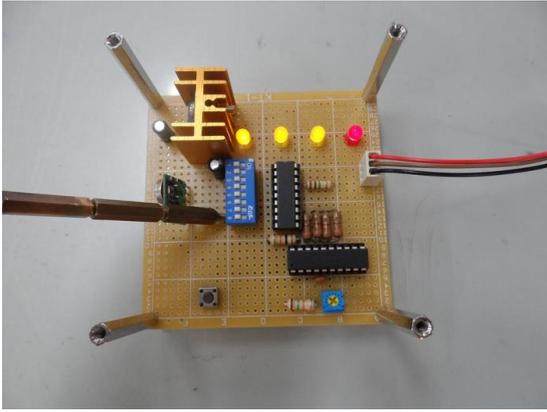


圖 27 左側發射端電位計 0V 時，右側是無線接收端之主電路的運作情形，交流輸出電壓 100.6V。

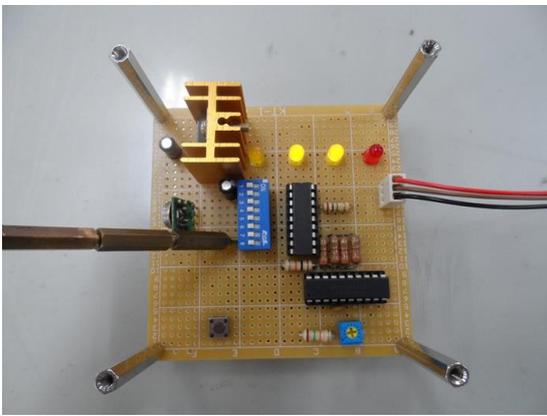


圖 28 左側發射端電位計滿刻度之四分之三時，右側是無線接收端之主電路的運作情形，交流輸出電壓 62V

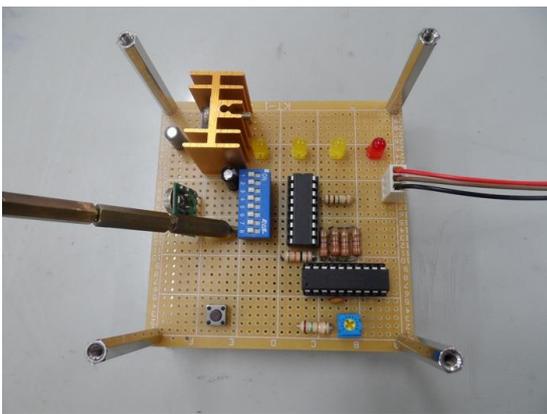


圖 29 左側發射端電位計滿刻度時，右側是無線接收端之主電路的運作情形，交流輸出電壓 0V。

陸、專題製作

一、設備及器材

表 2 專題製作使用儀器設備一覽表

儀器（軟體） 設備名稱	應用說明
個人電腦	程式設計、報告撰寫、電路圖繪製及專題成品測試
工具箱	組裝機構及完成配線
數位相機	紀錄整個專題製作流程
三用電錶	測量元件好壞及量測元件之信號
示波器	顯示波形以方便調整
電源供應器	能提供電路所需的電壓
噴墨印表機	列印專題相關資料
Microsoft Office Word	製作專題報告
Microsoft Office Power Point	進行口頭報告、製作及專題成品報告呈現

二、專題製作

表 3 使用材料

型號	數量	說明
AC110/15V-0V-15V	2	變壓器
AC110/5V-0V-5V	2	變壓器
LM7815	2	穩壓 IC
LM7915	2	穩壓 IC
LM7805	2	穩壓 IC
LM7905	2	穩壓 IC
電解電容 2200 μ F	4	
電解電容 220 μ F	4	
LM324	10	OP
TCA785	2	相位控制 IC
精密電阻(5 碼)	25K	
	1.5M	
可調精密電阻		
電解電容	0.22 μ	
BTA16	6	TRIAC
搖頭開關	2	6 腳：兩組 On-Off-On
搖頭開關	1	3 腳：On-Off
DC Relay	2	DC5V 激磁/接點 20A

表 4 專題製作計畫書

專題型別	<input type="checkbox"/> 個人型專題 <input checked="" type="checkbox"/> 團隊型專題	
專題性質		
科別／年級	電機科三年級	
專題名稱	中文名稱	無線電力調節遙控裝置
	英文名稱	An Wireless Adaptive Control
專題內容簡述	<p>本專題運用以下理論建構一「智慧型無線適溫調節控制裝置」，其可將一般常見僅陽春功能之「電風扇」與「電暖器」提升為無需人工操作之「智慧型電器」。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 相位控制理論—TCA785。 2. 運算放大器裡論—LM324。 3. RF 無線信號理傳輸理論—TG-11。 4. A/D 轉換理論—ADC0804。 5. D/A 轉換理論—DAC0800。 6. 電力電子元件之切換控制理論—TRIAC。 7. 整流理論—橋式整流器、濾波電容、穩壓 IC。 	
指導老師姓名	陳景三 老師	
參與同學姓名	魏良歡	董彥緯
	蔡宗穎	黃俊傑
	余佳龍	
專題執行日期	103 年 9 月 13 日至 104 年 01 月 20 日	

三、團隊任務配置：

每一個人找假日開始製作，假如遇到困難問題時，我們會靠平日下課時間詢問指導老師或者用臉書來線上溝通來解決問題，這樣能使專題進度持續前進。

- 1.魏良叡：報告及解說。
- 2.余佳龍：材料購買及工具提供。
- 3.董彥緯：成品製作。
- 4.蔡宗穎：成品製作。
- 5.黃俊傑：成品測試。
- 6.全 員：製作簡報及資料整理。

柒、參考文獻

1. 許孟超，「運算放大器與線性積體電路」，儒林圖書有限公司(1988)。
2. LM324 Data sheet, National Semiconductor Corp..
3. TCA785 Data sheet, Siemens Corp..
4. BTA16 Data sheet, STMicroelectronics Corp..
5. LM7815 Data sheet, National Semiconductor Corp..
6. LM7915 Data sheet, National Semiconductor Corp..
7. ADC0804 Data sheet, Intersil Semiconductor Corp..
8. DAC0800 Data sheet, National Semiconductor Corp..



高足盈校 英才輩出

高雄市高英高級工商職業學校

校址：高雄市大寮區鳳林三路 19 巷 44 號

電話：(07) 7832991

網址：www.kyicvs.khc.edu.tw

E-Mail：kyic@kyicvs.khc.edu.tw